

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称： 数字逻辑电路实验

第 8 次实验

实验名称： FPGA 时序逻辑设计

院（系）： 自动化 专 业： 自动化

姓 名： 陈鲲龙 学 号： 08022311

实 验 室： 电子技术 4 室-105 实验组别：

同组人员： 实验时间： 2023 年 12 月 14 日

评定成绩： 审阅教师：

一、实验目的

- 1、进一步学习时序逻辑电路的分析和设计方法，掌握状态机设计方法，
- 2、了解可编程数字系统设计的流程，掌握 Quartus II 软件的使用方法
- 3、掌握原理图输入方式设计时序逻辑电路的方法和流程

二、实验原理（预习报告内容）

1. 实验内容：

(1) **必做：**用二进制编码设计一个“111001”序列检测器，对串行输入序列进行检测，当连续检测到 6 个码元符合检测码“111001”时，检测器输出为 1

选做：用 One-Hot 编码设计一个“111001”序列检测器，对串行输入序列进行检测，当连续检测到 6 个码元符合检测码“111001”时，检测器输出为 1

注意：“111001”序列的最后一个码元不能作为当前待测序列的第一个码元

- (2) 用静态（单步）的测试方法对实验结果进行验证
- (3) 自行设计一个“1011011011100100”序列发生器用于对实验结果进行动态验证
- (4) 用双踪示波器观察并记录动态验证结果。


2. 实验要求：


- (1) 根据设计要求划分设计层次、单元模块和接口信号，在报告上记录设计过程，绘制系统框图，每个模块的状态转移图和 ASM 图，并设计验证方案。
- (2) 用原理图输入法设计所有单元模块并编译，分析编译时产生的错误和警告信息
- (3) 对所有的单元模块进行功能仿真，并记录和分析全部仿真结果
- (4) 在顶层文件中连接全部单元模块并编译、综合、分配管脚和适配。
- (5) 对整个系统进行时序仿真，并记录和分析仿真结果。
- (6) 将仿真正确的设计下载到实验箱上，连接输入输出设备和示波器进行板级验证

实验设计方案：

仿真时选用：Cyclone III - EP3C5E144C8


设置引脚、编译下载时选用：Cyclone IV E - EP4CE6F17C8

 

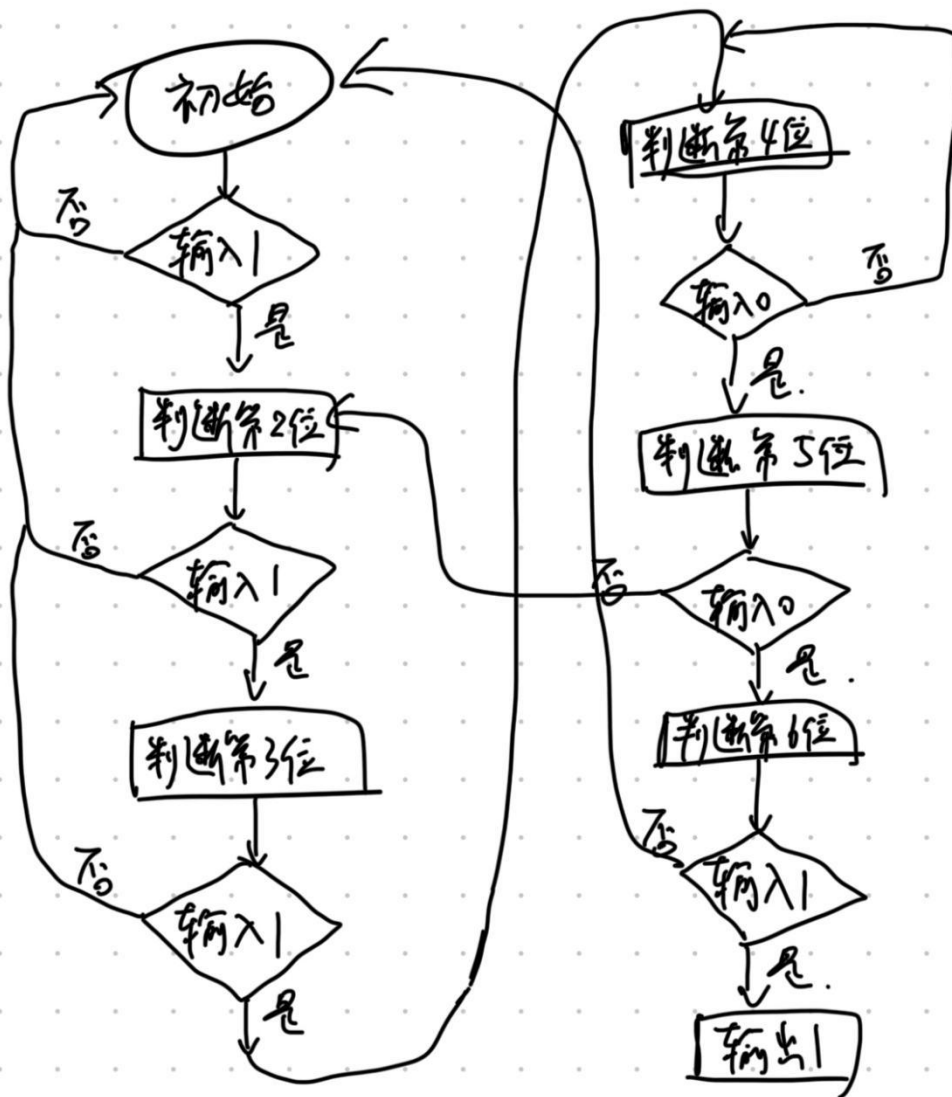


文字描述				二进制编码						74161 集成计数器						
现态	次态	输入	输出	Q2 现	Q1 现	Q0 现	Q2 次	Q1 次	Q0 次	功能	EN	LD	D3	D2	D1	D0
S0	S0	X'	0	0	0	0	0	0	0	保持	0	1	x	x	x	x
	S1	X	0				0	0	1	计数	1	1	x	x	x	x
S1	S0	X'	0	0	0	1	0	0	0	置数	0	0	0	0	0	0
	S2	X	0				0	1	0	计数	1	1	x	x	x	x
S2	S0	X'	0	0	1	0	0	0	0	置数	0	0	0	0	0	0
	S3	X	0				0	1	1	计数	1	1	x	x	x	x
S3	S4	X'	0	0	1	1	1	0	0	计数	1	1	x	x	x	x
	S3	X	0				0	1	1	保持	0	1	x	x	x	x
S4	S5	X'	0	1	0	0	1	0	1	计数	1	1	x	x	x	x
	S1	X	0				0	0	1	置数	0	0	0	0	0	1
S5	S0	X'	0	1	0	1	0	0	0	置数	0	0	0	0	0	0
	S0	X	1				0	0	0	置数	0	0	0	0	0	0


序列检测器原理图：

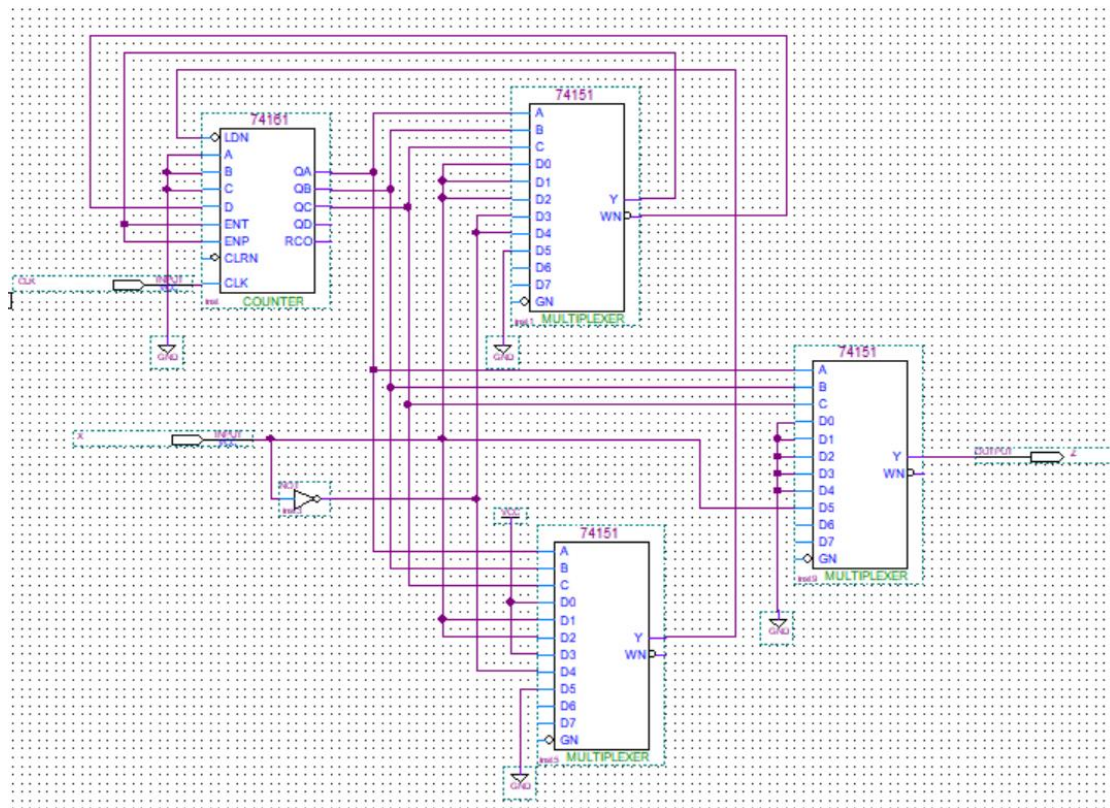


序列发生器 1011011011100100 原理图：

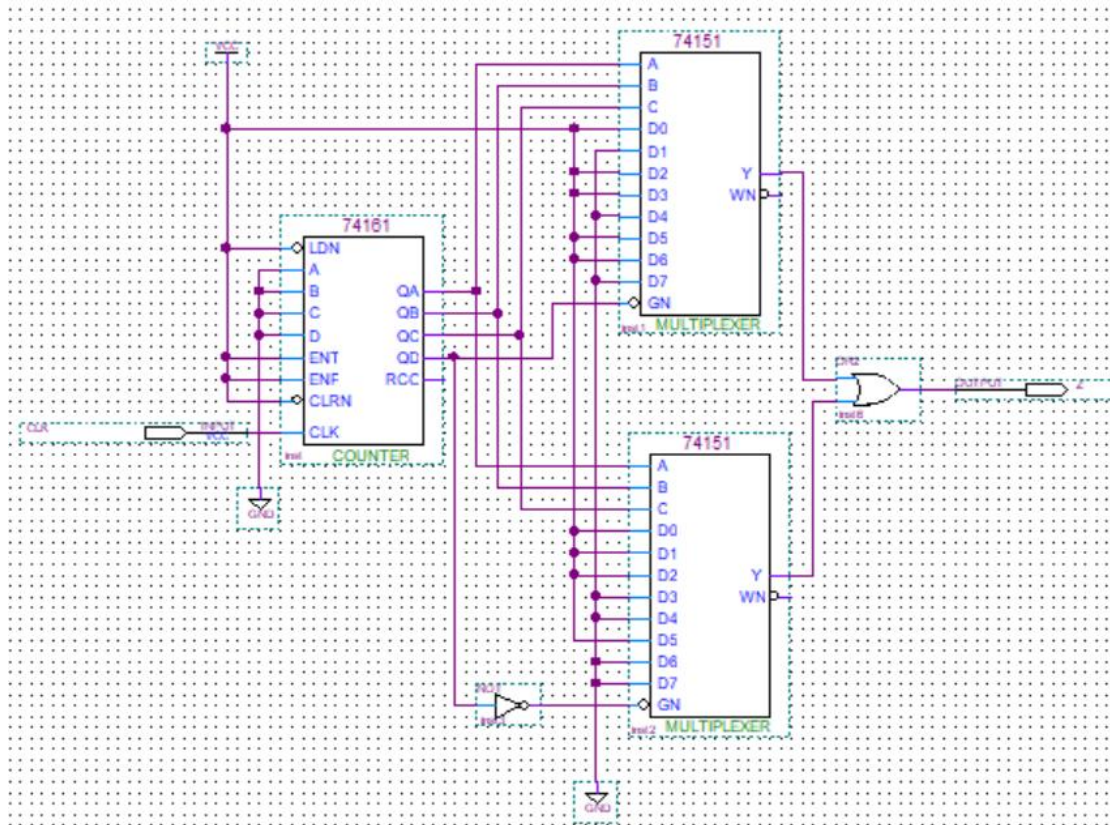


封装元件：

 

功能仿真：

 

时序仿真：

 

可见序列检测功能正常

三、 实验仪器（实验过程中用到的仪器设备型号，使用情况，使用软件）

EPI-EWB204+面包板：用于电路的搭接、输入输出效果验收


FPGA 板

Quartus 软件：用于电路设计的原理图绘制、功能的仿真、时序分析、功能的下载

四、 实验记录 与 五、实验分析（根据实验记录分析描述各实验结果是否符合设计要求）

通过对于仿真波形的检查，可以确定设计的序列发生器和序列检测器符合预设功能，并且通过了课程教师当堂验收。

实验室示波器动态波形验证正确（蓝色为序列，黄色为检测）

 

六、实验小结（总结实验完成情况，对设计方案和实验结果做必要的讨论，简述实验收获和体会）

完成了实验题目，预习报告和现场验收均已通过。

在设计电路时，要掌握由下至上的设计理念，比如本实验中封装了序列发生器和序列检测器，通过例化元件这种方式使原理图简化、清晰。

特别注意：原理图绘制时，个信号不能直接接到不同的端口，中间用两个 not（非门）隔开。

使用 Quartus 软件时：

- 1 要注意 Devices 的选择：仿真时选用：Cyclone III - EP3C5E144C8；设置引脚、编译下载时选用：Cyclone IV E - EP4CE6F17C8；切换 Devices 会丢失引脚的设置信息。
- 2 编译、仿真要将原理图文件置顶
- 3 下载到下载板前要记得全编译

在实物搭接时，下载板上的输入输出如果不够，可以连一个拓展口到 E 派上，并用 E 派的开关控制，注意此时 E 派电压调到 3.3V，防止下载板烧坏。

*本次实验中尤其注意：FPGA 板上引脚定义不能紧挨在一起如 A8B8A7，这样会导致出错！尽量隔开几个引脚如 B6B7B8。

七、 参考资料（记录实验过程阅读的有关资料，包含资料名称、作者等）

黄正谨，数字电路与系统设计基础，高教版

成立，数字电子技术基础，机工版

阎石，数字电子技术基础，高教版

康华光，电子技术基础数字部分，高教版